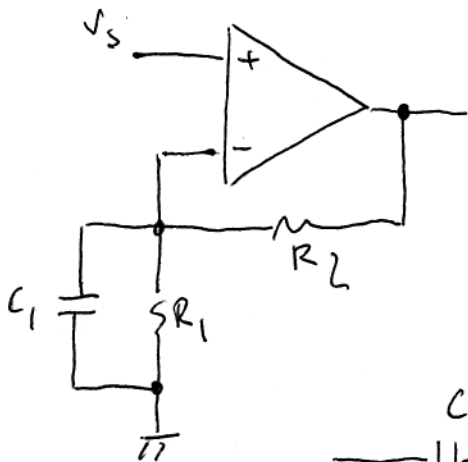


(A)




$$R_1 = 2,5 \Omega$$

$$R_2 = 10 \Omega$$

$$C_1 = 1 \text{ F}$$

(B)

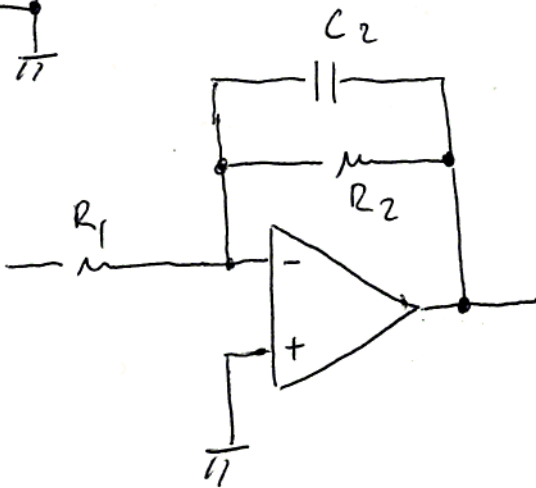

$$R_2 = 10 \Omega$$


$$C_2 = 1 \text{ F}$$

$$R_1 = 2 \Omega$$

PER I DUE CIRCUITI DETERMINARE:

- 1) L'ESPRESSIONE DELLA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO
- 2) EVENTUALI POLI E ZERI
- 3) QUADAGNO A FREQUENZE MOLTO BASSE ( $\omega \rightarrow 0$ )  
E QUADAGNO A FREQUENZE MOLTO ALTE ( $\omega \rightarrow \infty$ )

(A)

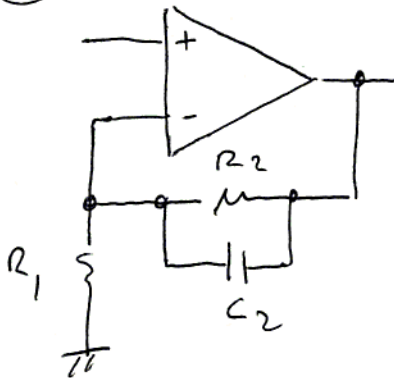


$$R_1 = 2,5 \Omega$$

$$R_2 = 10 \Omega$$

$$C_2 = 1 \text{ F}$$

(B)

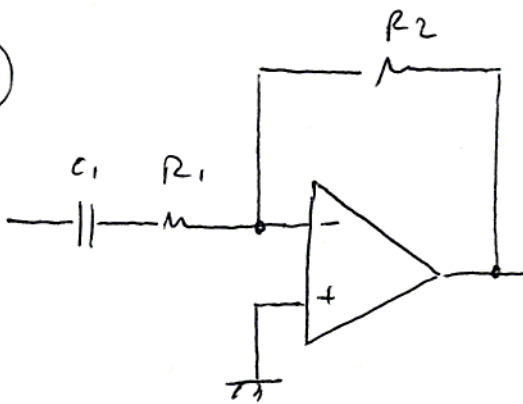


$$R_1 = 2,5 \Omega$$

$$R_2 = 10 \Omega$$

$$C_1 = 1 \text{ F}$$

PER I DUE CIRCUITI DETERMINARE:

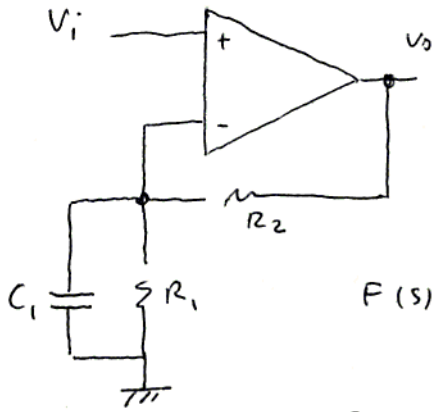- 1) L'ESPRESSIONE DELLA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO
- 2) EVENTUALI POLI E ZERI
- 3) GUADAGNO A FREQUENZE MOLTO BASSE ( $\omega \rightarrow 0$ )  
E GUADAGNO A FREQUENZE MOLTO ALTE ( $\omega \rightarrow \infty$ )



$$R_1 = 2,5 \Omega$$

$$R_2 = 10 \Omega$$

$$C_1 = 1 \text{ F}$$

$$F(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{z_1 + z_2}{z_1}$$



$$z_1 = \frac{R_1}{1 + sR_1C_1}$$

$$z_2 = R_2$$

$$F(s) = \frac{\frac{R_1}{1 + sR_1C_1} + R_2}{\frac{R_1}{1 + sR_1C_1}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} (1 + sR_pC_1) \quad \text{con } R_p = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}$$

SOSTIT.
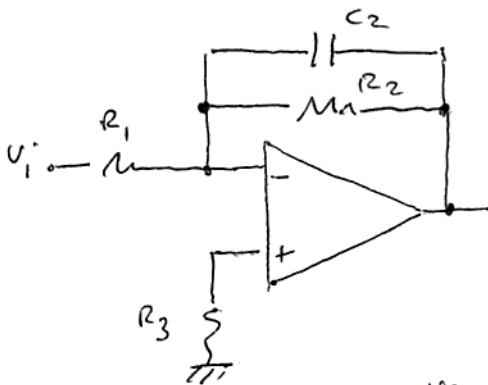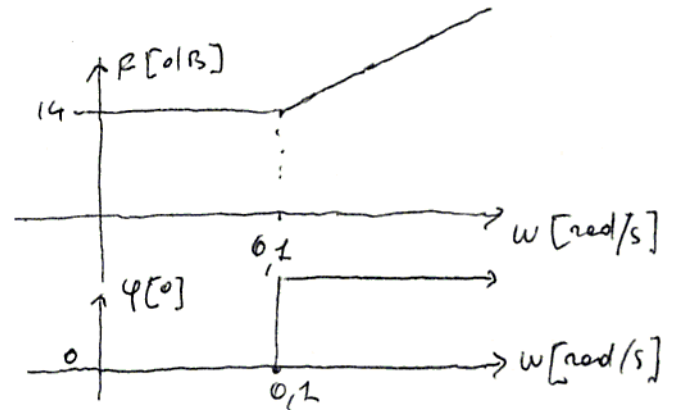
$$F(s) = 5(1 + 2s) = 5\left(1 + \frac{s}{0,5}\right)$$



$$R_1 = 2 \Omega$$

$$R_2 = 10 \Omega$$

$$C_2 = 1 \text{ F}$$

$$F(s) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{z_2}{z_1}$$


$$z_1 = R_1$$


$$z_2 = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}$$

$$F(s) = -\frac{\frac{R_2}{1 + sR_2C_2}}{R_1} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + sR_2C_2}$$

SOST.
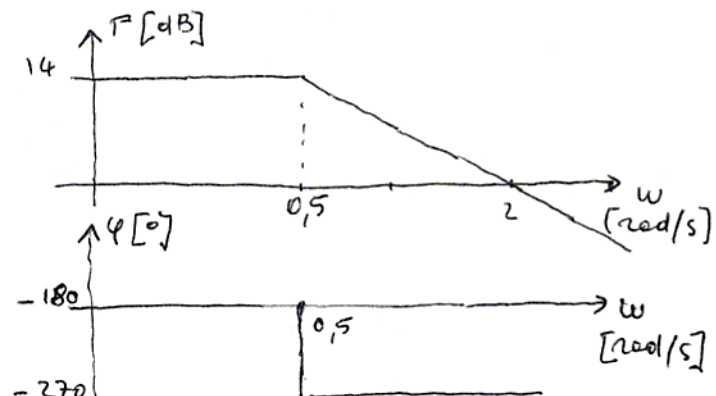
$$F(s) = -5 \frac{1}{1 + 10s} = -5 \frac{1}{1 + \frac{s}{0,1}}$$



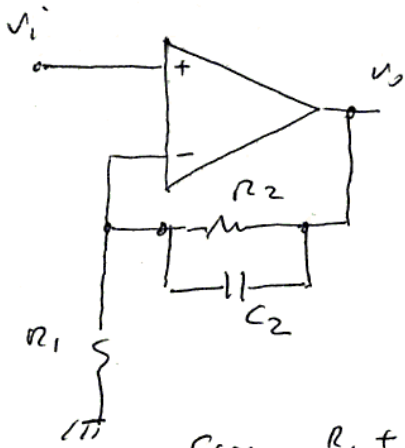

$$R_1 = 2,5 \Omega$$

$$R_2 = 10 \Omega$$

$$C_2 = 1 \text{ F}$$

$$F(s) = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{Z_1 + Z_2}{Z_1}$$



$$Z_1 = R_1$$

$$Z_2 = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}$$

$$F(s) = -\frac{R_1 + \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}}{R_1} = -\frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{1 + sR_2C_2}{1 + sR_2C_2} \quad \text{con } R_p = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

SOSTIT.
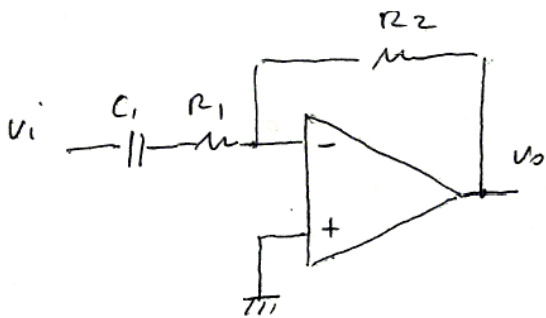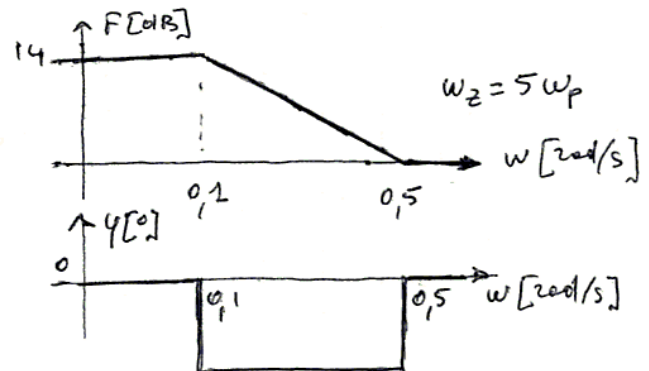
$$F(s) = 5 \frac{1 + 2s}{1 + 10s} = 5 \frac{1 + \frac{s}{0,5}}{1 + \frac{s}{0,1}}$$



$$R_1 = 2,5 \Omega$$

$$R_2 = 10 \Omega$$

$$C_1 = 1 \text{ F}$$

$$F(s) = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

$$Z_1 = \frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}$$

$$Z_2 = R_2$$

$$F(s) = -\frac{R_2}{\frac{1 + sR_1C_1}{sC_1}} = -\frac{sR_2C_1}{1 + sR_1C_1}$$

SOSTIT.

$$F(s) = -\frac{10s}{1 + 2,5s} = -\frac{10s}{1 + \frac{s}{0,4}}$$

